

Profª Nadia Nedjah
Técnicas Digitais II

Exercício 1:

Desenvolva o circuito de um registrador de deslocamento (circuito e tabela de comportamento) que desloca para direita ou para esquerda dependendo de uma entrada SHL/SHR' . Além das operações de deslocamento, o registrador deve permitir a carga paralela também.

Exercício 2:

Dê a tabela de comportamento do circuito abaixo.

